



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ (ИУ7)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.04 Программная инженерия

О Т Ч Е Т

по лабораторной работе № 2

Название: Исследование дешифраторов

Дисциплина: Архитектура ЭВМ

Студент

ИУ7-44Б
(Группа)

(Подпись, дата)

Тартыков Л.Е.
(И.О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Попов А.Ю.
(И.О. Фамилия)

Москва, 2021

Цель работы – изучение принципов построения и методов синтеза дешифраторов; макетирование и экспериментальное исследование дешифраторов.

1. Исследование линейного двухвходового дешифратора с инверсными выходами:
 - а) собрать линейный стробируемый дешифратор на элементах 3И-НЕ; наборы входных адресных сигналов $0\ 1\ A\ A$, задать в выходов $0\ 1\ Q\ Q$, четырехразрядного счетчика; подключить световые индикаторы к выходам счетчика и дешифратора;
 - б) подать на вход счетчика сигнал с выхода ключа (Switch) лог. 0 и 1 как генератора одиночных импульсов; изменяя состояние счетчика с помощью ключа, составить таблицу истинности нестробируемого дешифратора (т.е. при $EN=1$);
 - в) подать на вход счетчика сигнала генератора и снять временные диаграммы сигналов дешифратора; временные диаграммы здесь и в дальнейшем наблюдать на логическом анализаторе;
 - г) определить амплитуду помех, вызванных гонками, на выходах дешифратора;
 - д) снять временные диаграммы сигналов стробируемого дешифратора; в качестве стробирующего сигнала использовать инверсный сигнал генератора, задержанный линией задержки логических элементов (повторителей и инверторов);

е) определить время задержки, необходимое для исключения помех на выходах дешифратора, вызванных гонками

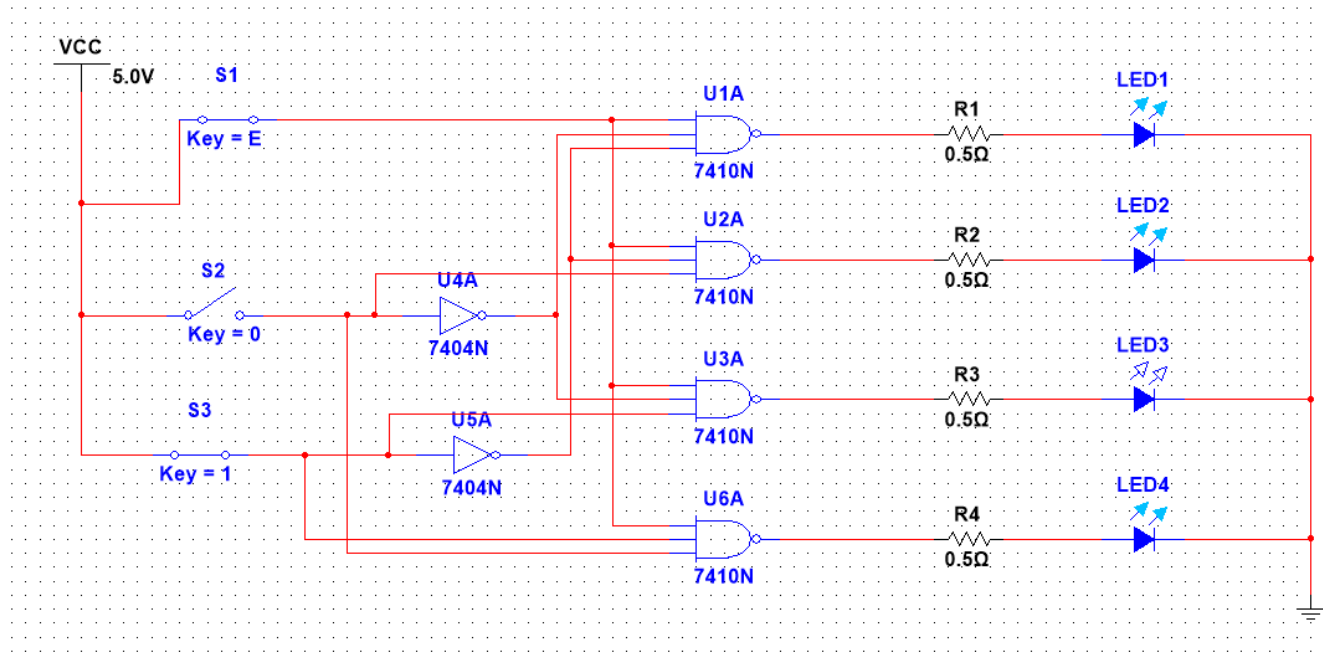


Схема 1: схема линейного стробируемого дешифратора на элементах 3И-НЕ

EN	A	B	F ₀	F ₁	F ₂	F ₃
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1

Таблица 1: таблица истинности для нестробируемого дешифратора

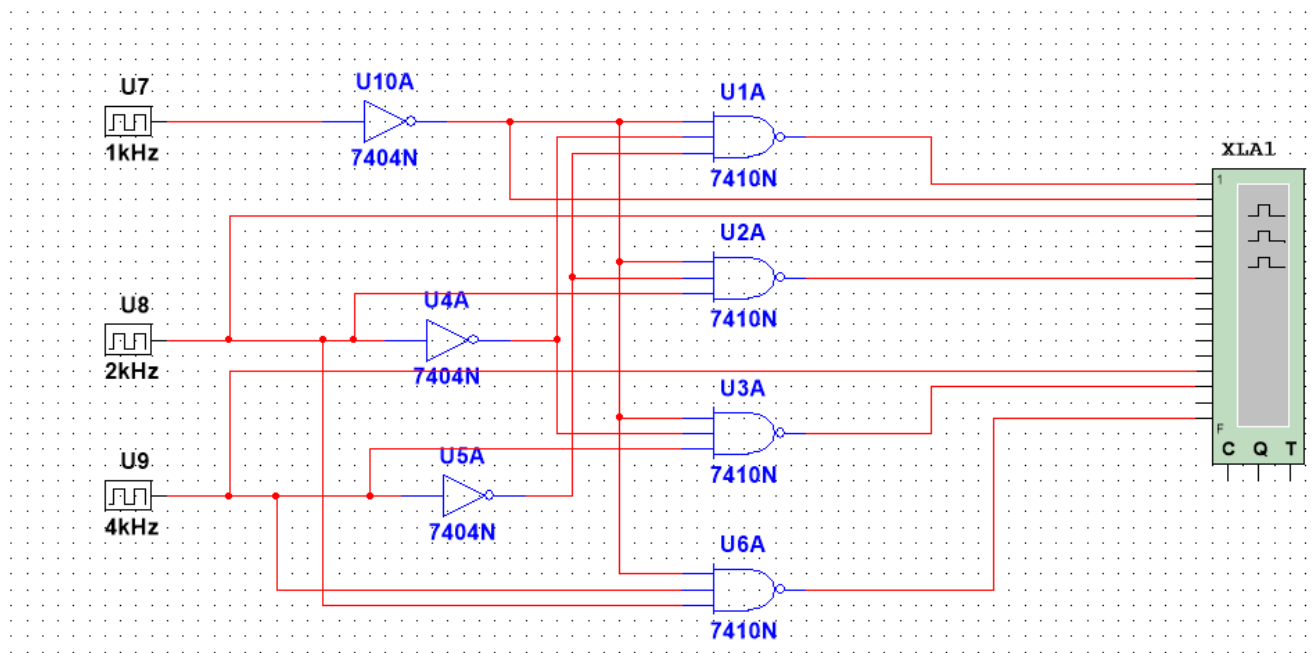


Схема 2: на вход счетчика подается сигнал генератора

 


Диаграмма 1: временная диаграмма сигналов стробируемого дешифратора

 


Диаграмма 2: временная диаграмма с гонками сигналов

Гонки сигналов наблюдаются в фиксировании ложных сигналов на входе 6 Logic Analyzer. Для этого надо частоту генераторов поставить 5MHz и 10MHz.

Амплитуда гонок при 100MHz будет равна ~20ns

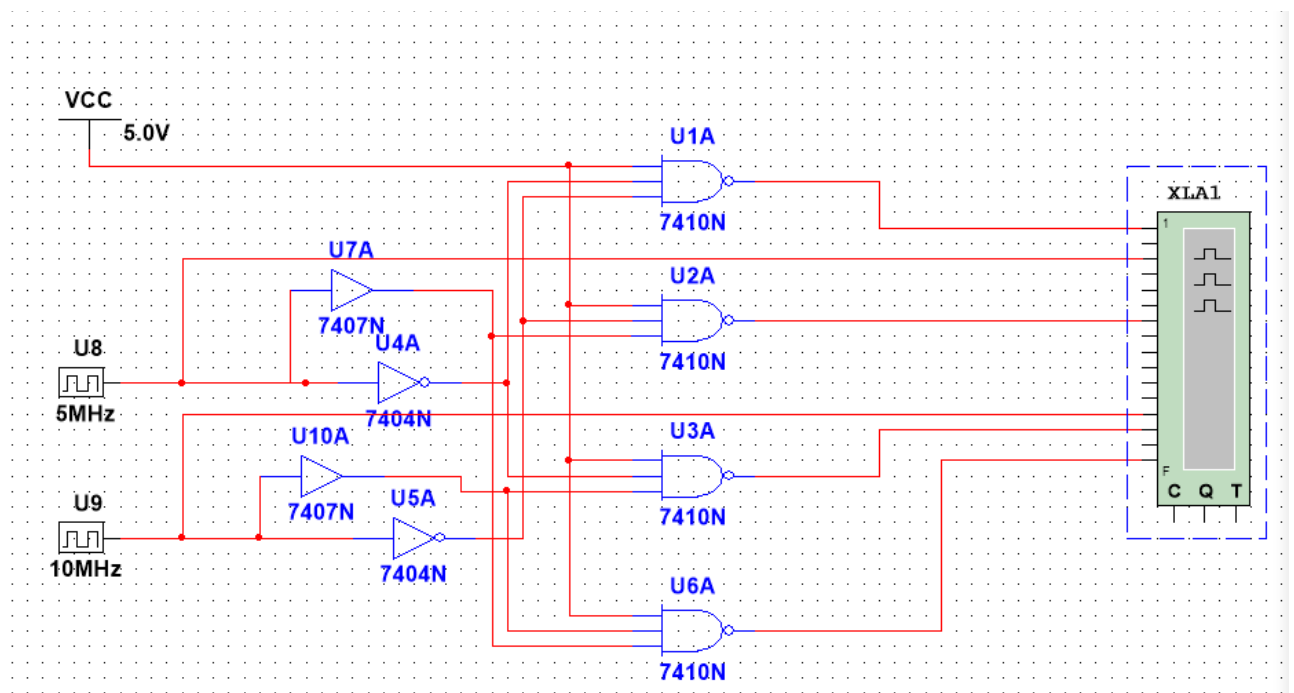


Схема 3: схема для устранения гонок

 


Диаграмма 3: временная гонка с устранением гонок сигналов

Время задержки для устранения гонок определяется амплитудой гонок $\sim 20\text{ns}$

2. Исследование дешифраторов ИС К155ИД4 (74LS155), рис. 8:

- снять временные диаграммы сигналов двухвходового дешифратора, подавая на его адресные входы 1 и 2 сигналы Q_0 и Q_1 выходов счетчика, а на стробирующие входы 3 и 4 – импульсы генератора, задержанные линией задержки;
- определить время задержки стробирующего сигнала, необходимое для исключения помех на выходах дешифратора;
- собрать схему трехвходового дешифратора на основе дешифратора К155ИД4 (см. рис. 8), задавая входные сигналы A_1 , A_2 , A_3 , с выходов Q_0 , Q_1 , Q_2 счетчика; снять временные диаграммы сигналов дешифратора и составить по ней таблицу истинности

 


Рис. 8

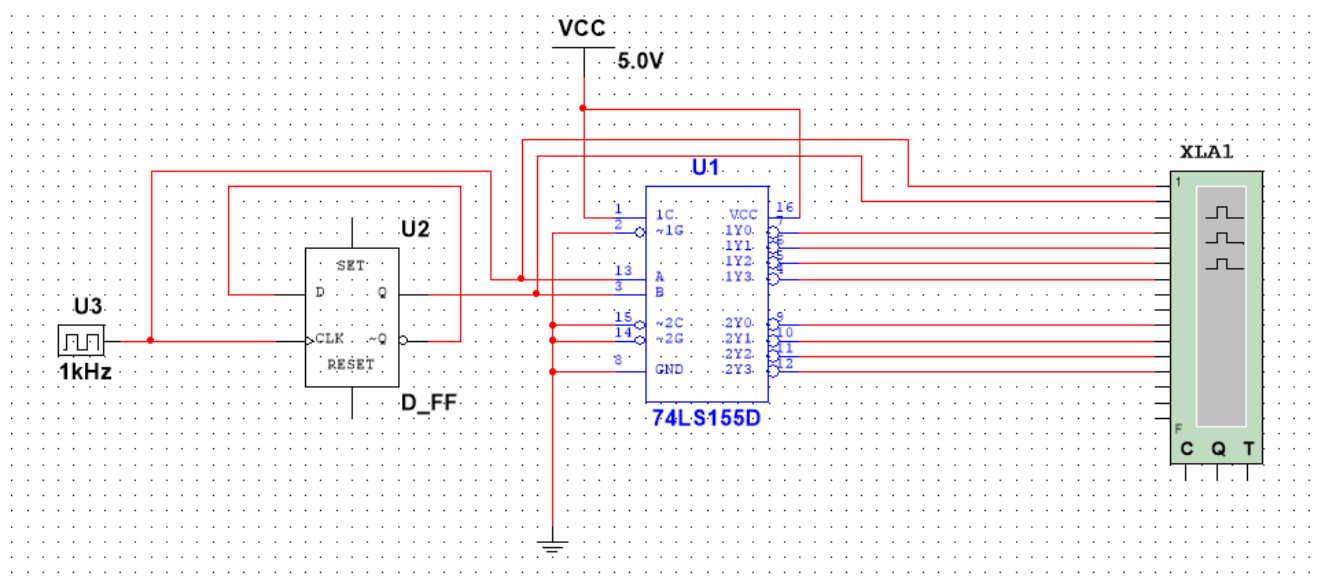


Схема 4: схема подключенного двухвходового дешифратора ИС К155ИД4 (74LS155)

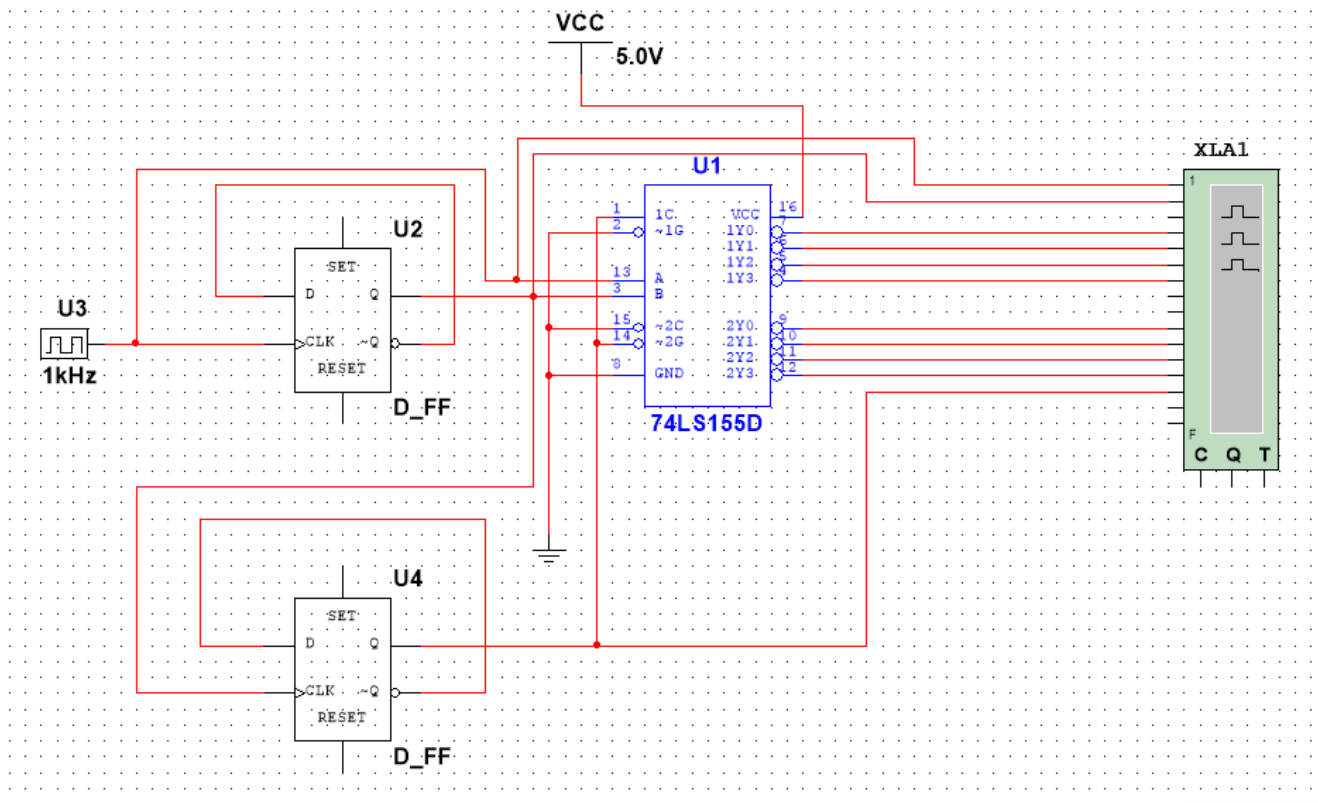


Схема 5: схема трехвходового дешифратора на основе дешифратора K155ИД4

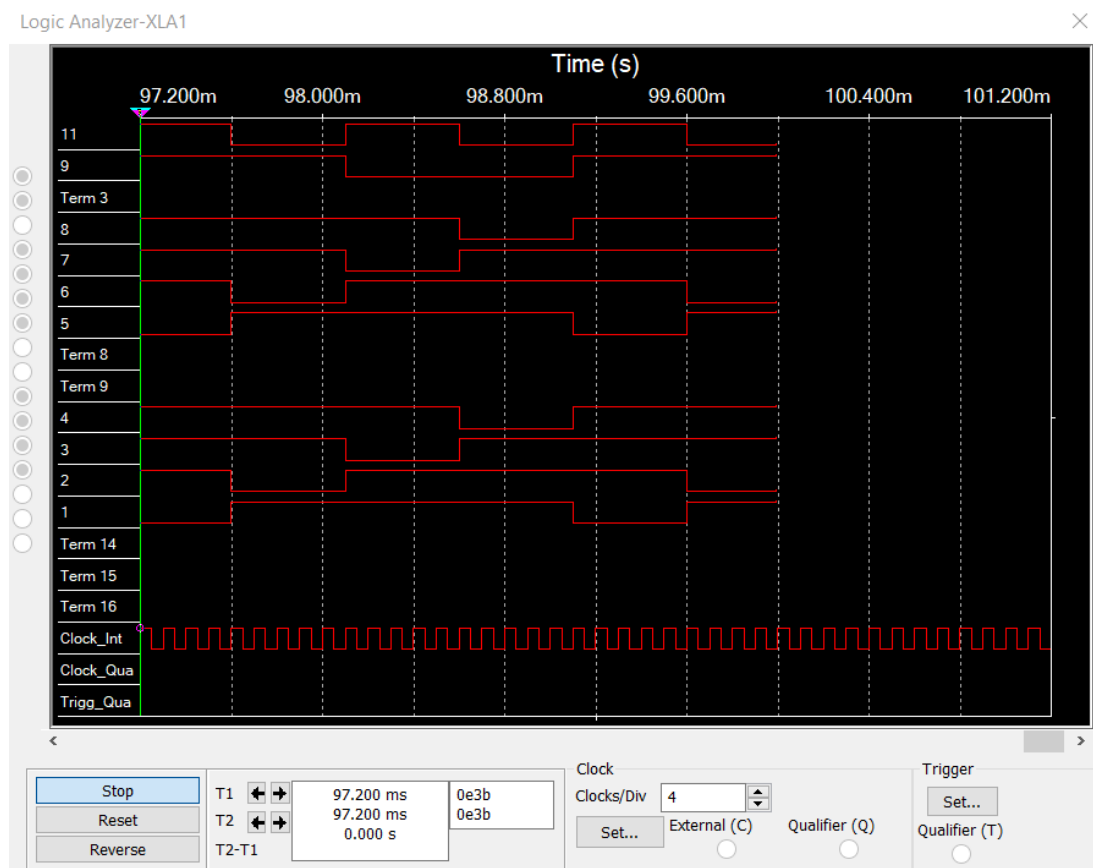


Диаграмма 4: временная диаграмма сигналов двухвходового дешифратора


 


Диаграмма 5: Временная диаграмма трехвходового дешифратора на основе дешифратора K155ИД4

EN	A	B	C	F ₀	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇
0	∇	∇	∇	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Таблица 2: таблица истинности трехвходового дешифратора

3. Исследование дешифраторов ИС КР531ИД14 (74LS139) аналогично п.2. ИС 74LS139 содержит два дешифратора DC 2-4 (U1A и U1B, см. рис. ниже) с отдельными адресными входами и разрешения. Входы разрешения – инверсные. Так как каждый дешифратор имеет один вход разрешения, то для образования двух инверсных входов необходимо перед входом разрешения включить двухвходовой ЛЭ. Чтобы на выходе ЛЭ получить функцию конъюнкции $1 \cdot 2$, ЛЭ при наборе 00 входных сигналов должен формировать выходной сигнал 0, а на остальных наборах входных сигналов – 1.

 

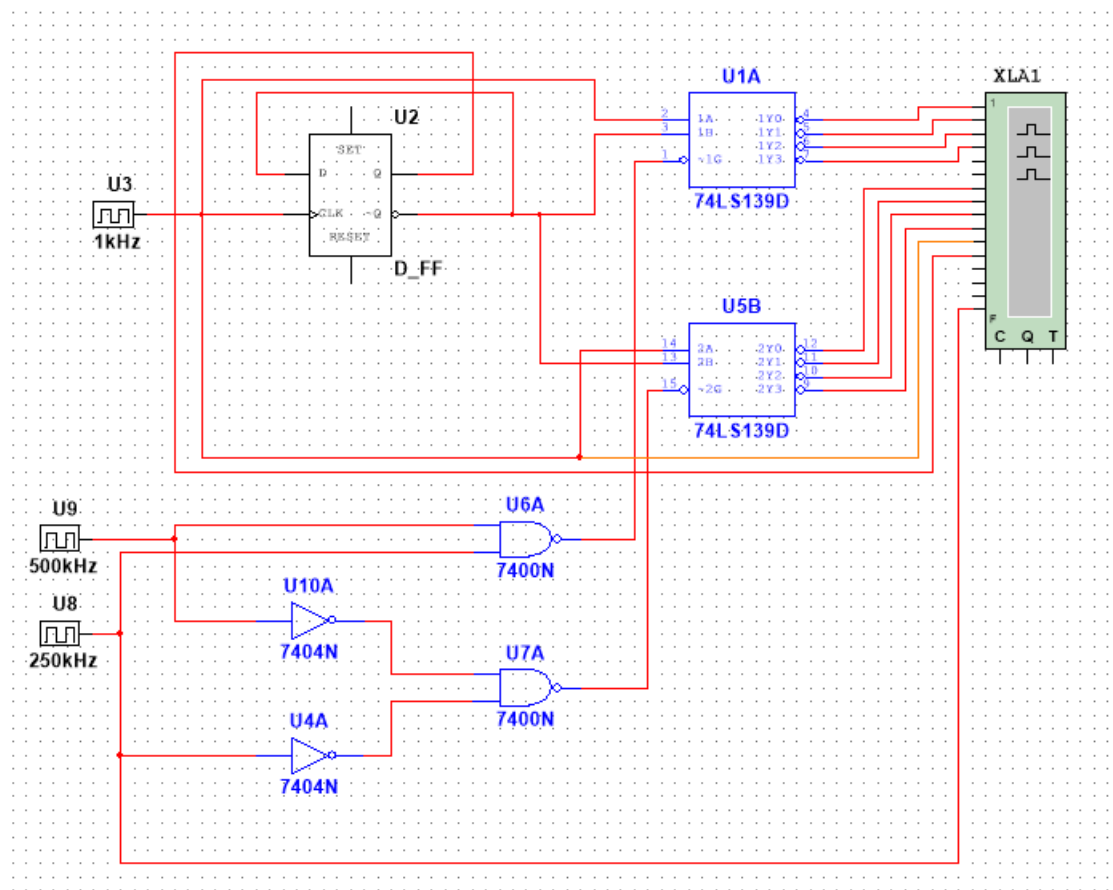


Схема 6: Схема построения дешифратора ИС КР531ИД14 (74LS139)

 


Диаграмма 6: временная диаграмма

4. Исследовать работоспособность дешифраторов ИС 533ИД7 (74LS138 – см. U3 на рис. ниже), рис. 4 и рис. 9:

а) снять временные диаграммы сигналов нестробируемого дешифратора DC 3-8 ИС

533ИД7, подавая на его адресные входы 1, 2, 4 сигналы Q_0 , Q_1 , Q_2 с выходов счетчика, а на входы разрешения E_1 , E_2 , E_3 – сигналы лог. 1, 0, 0 соответственно;

б) собрать схему дешифратора DC 5-32 согласно методике наращивания числа входов и снять временные диаграммы сигналов, подавая на его адресные входы сигналы Q_0 , Q_1 , Q_2 , Q_3 , Q_4 с выходов 5-разрядного счетчика, а на входы разрешения – импульсы генератора, задержанные линией задержки макета.

 
 


Рис. 9

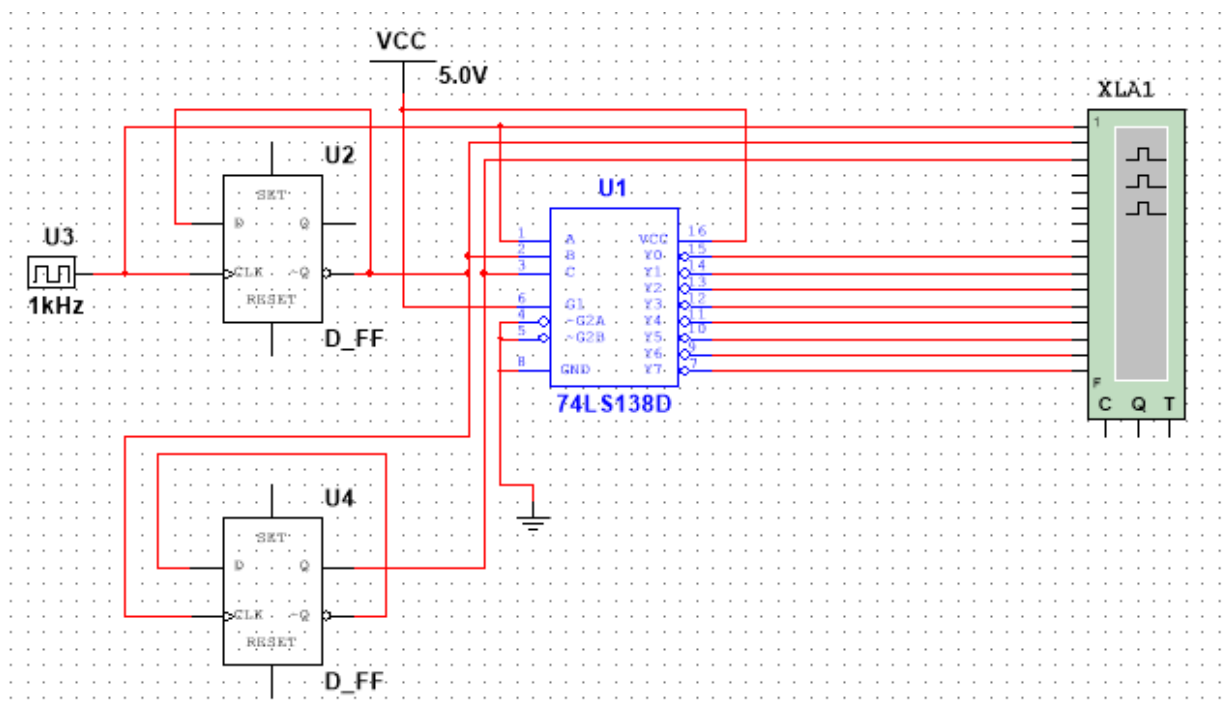


Схема 7: схема построения нестробируемого дешифратора ИС 533ИД

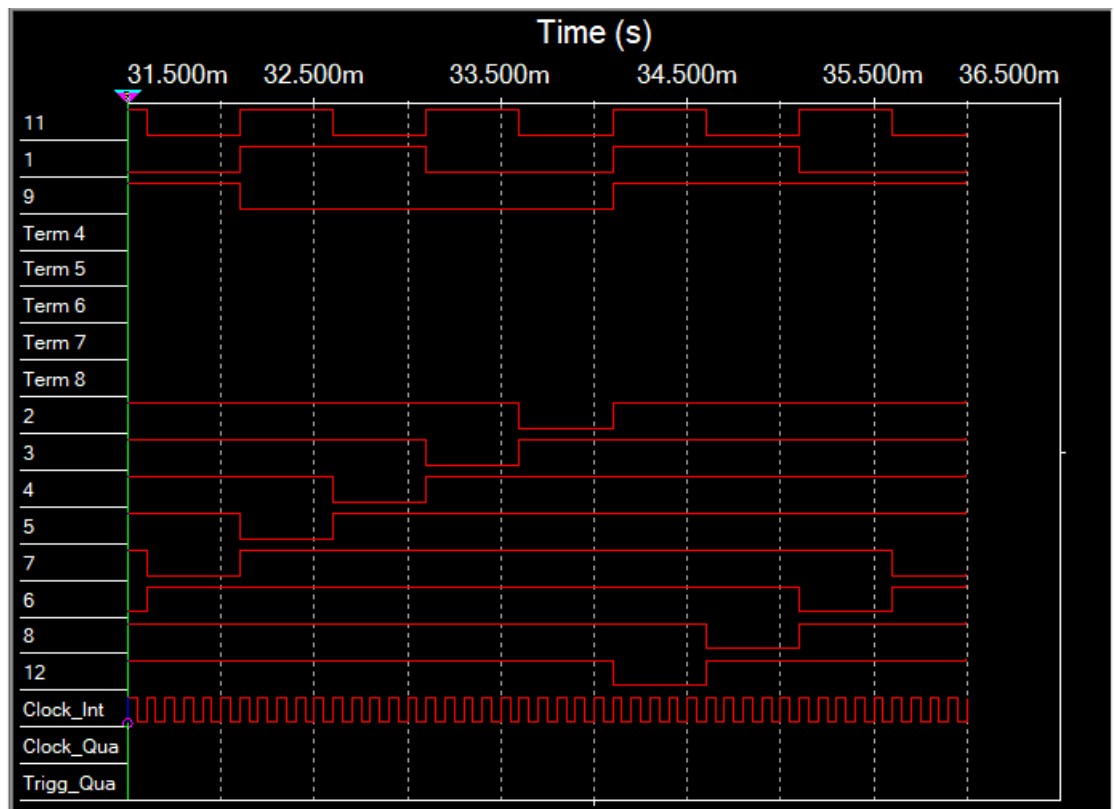


Диаграмма 8: временная диаграмма

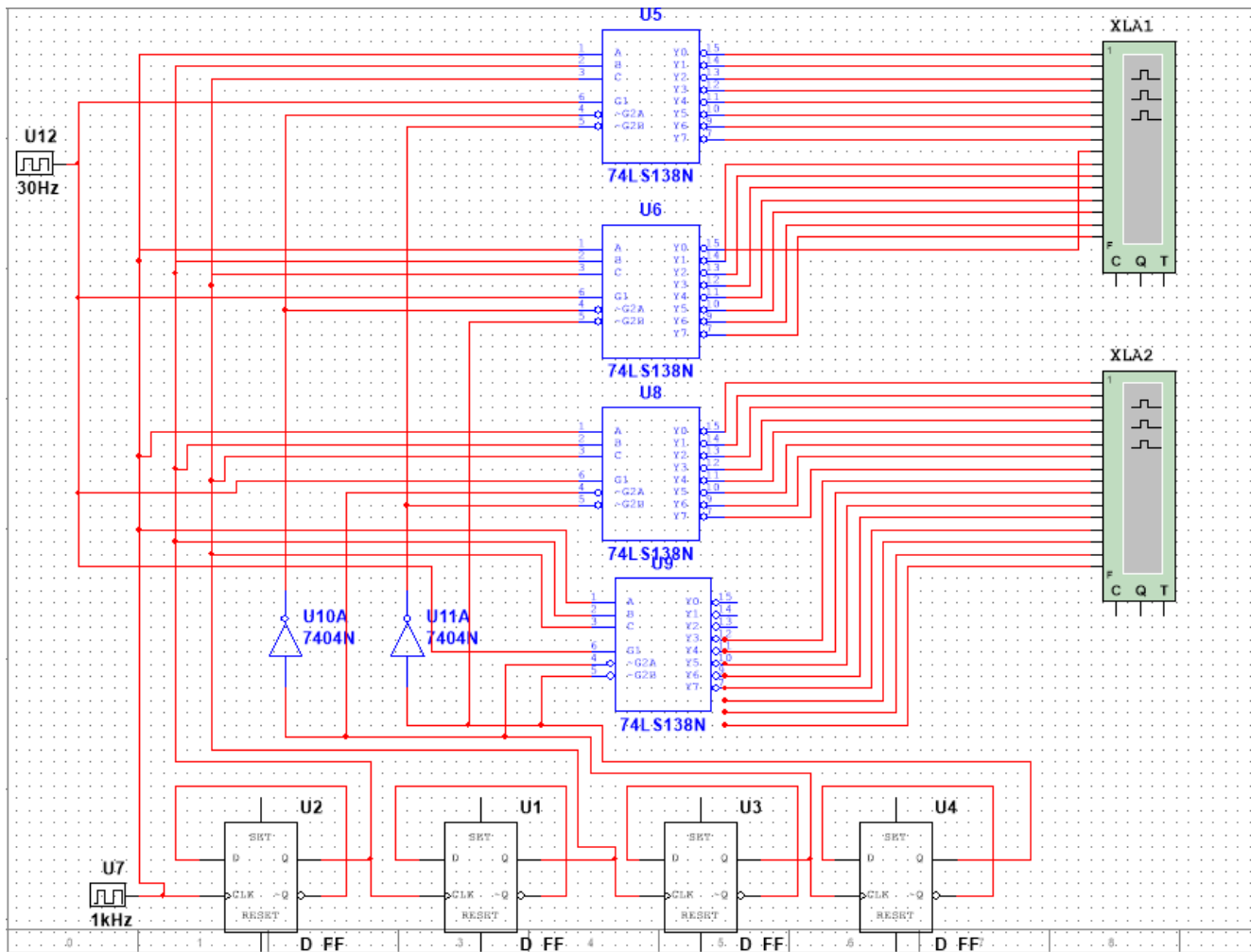


Схема 8: Схема построения дешифратора DC 5-32 согласно методике наращивания входов



Диаграммы 9, 10: временные диаграммы

Вывод: в ходе лабораторной работы было выполнено изучение принципов построения и методов синтеза дешифраторов; макетирование и экспериментальное исследование дешифраторов; нахождение и устранение гонок сигналов